

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
Fakulta informačních technologií

ELEKTRONIKA PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE  
2016/2017

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT



Vladimír Marcin (xmarci10)

Brno, 20. prosince 2016
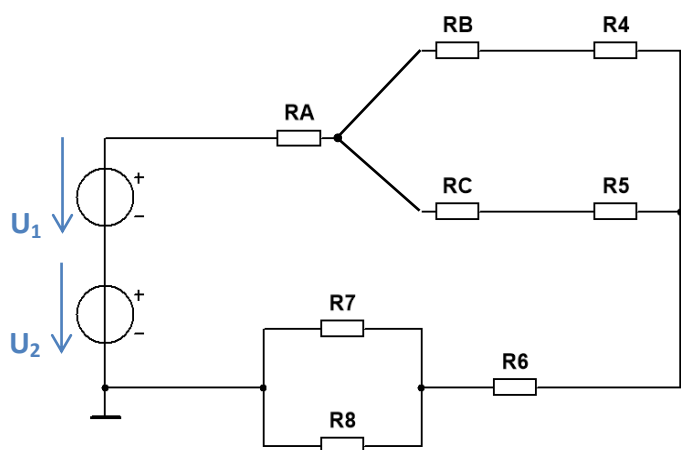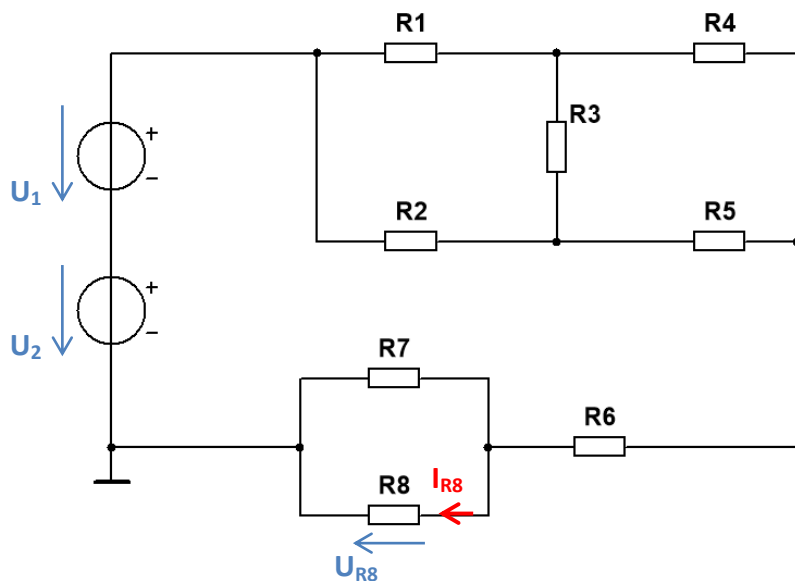
# 1. H

Stanovte napětí  $U_{R8}$  a proud  $I_{R8}$ . Použijte metodu postupného zjednodušování obvodu.


$$\begin{array}{lllll} U_1 = 135\text{V} & R_1 = 680\Omega & R_3 = 260\Omega & R_5 = 575\Omega & R_7 = 355\Omega \\ U_2 = 80\text{V} & R_2 = 600\Omega & R_4 = 310\Omega & R_6 = 870\Omega & R_8 = 265\Omega \end{array}$$



$$R_A = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{680\Omega \times 600\Omega}{680\Omega + 600\Omega + 260\Omega} = 264.9351\Omega$$

$$R_B = \frac{R_1 \times R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{680\Omega \times 260\Omega}{680\Omega + 600\Omega + 260\Omega} = 114.8052\Omega$$

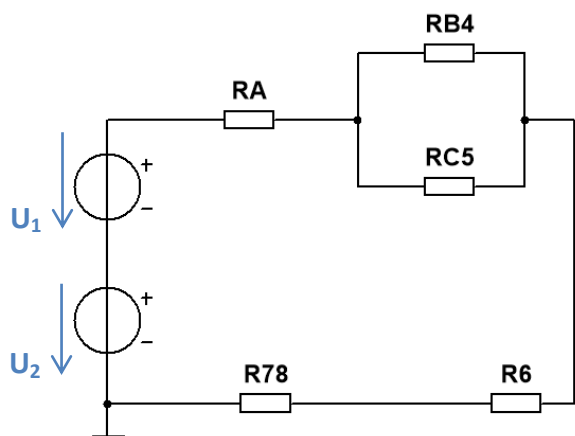
$$R_C = \frac{R_2 \times R_3}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{600\Omega \times 260\Omega}{680\Omega + 600\Omega + 260\Omega} = 101.2988\Omega$$



$$R_{B4} = R_B + R_4 = 114.8052\Omega + 310\Omega = 424.8052\Omega$$


$$R_{C5} = R_C + R_5 = 101.2988\Omega + 575\Omega = 676.2988\Omega$$
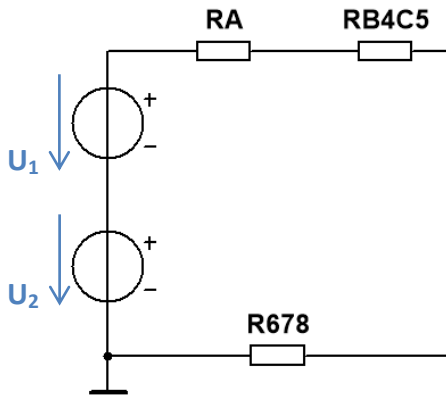
$$R_{78} = \frac{R_7 \times R_8}{R_7 + R_8} = \frac{355\Omega \times 265\Omega}{355\Omega + 265\Omega} = 151.7339\Omega$$



$$R_{B4C5} = \frac{R_{B4} \times R_{C5}}{R_{B4} + R_{C5}} = \frac{424.8052\Omega \times 676.2988\Omega}{424.8052\Omega + 676.2988\Omega} = 260.9156\Omega$$
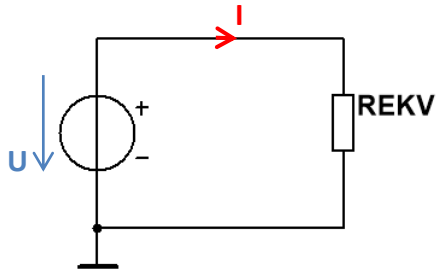
$$R_{678} = R_6 + R_78 = 870\Omega + 151.7339\Omega = 1021.7339\Omega$$



$$U = U_1 + U_2 = 135V + 80V = 215V$$

$$R_{EKV} = R_A + R_{B4C5} + R_{678} = 264.9351\Omega + 260.9156\Omega + 1021.7339\Omega = 1547.5846\Omega$$

$$I = \frac{U}{R_{EKV}} = \frac{215V}{1547.5846\Omega} = 0.1389A$$

$$U_{R78} = R_{78} \times I = 151.7339\Omega \times 0.1389A = 21.0798V$$

$$U_{R78} = U_{R8}$$



$$I_{R8} = \frac{U_{R78}}{R_8} = \frac{21.0798V}{265\Omega} = 79.5464mA$$

## 2. H

Stanovte napětí  $U_{R4}$  a proud  $I_{R4}$ . Použijte metodu Théveninovy věty.

$$U = 220V \quad R_2 = 580\Omega \quad R_4 = 560\Omega$$

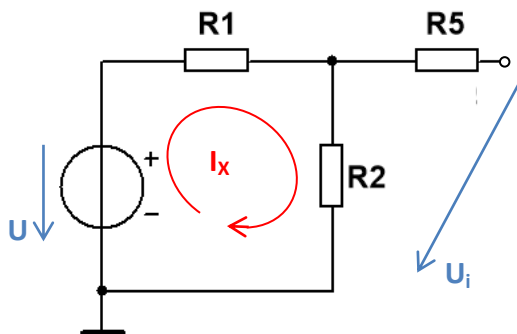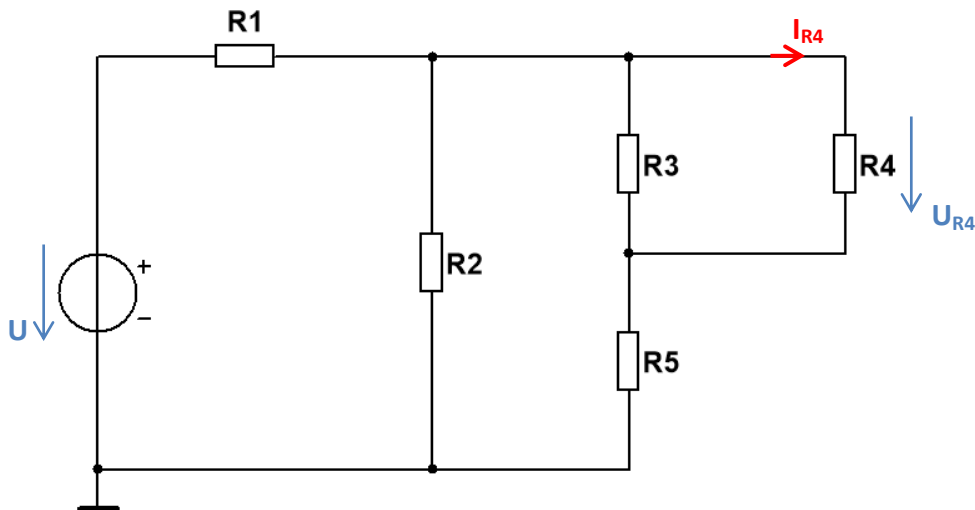
$$R_1 = 360\Omega \quad R_3 = 205\Omega \quad R_5 = 350\Omega$$



$$R_i = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} + R_5 = \frac{360\Omega \times 580\Omega}{360\Omega + 580\Omega} + 350\Omega = 572.1277\Omega$$

$$I_X = \frac{U}{R_1 + R_2} = \frac{220V}{360\Omega + 580\Omega} = 0.23404A$$
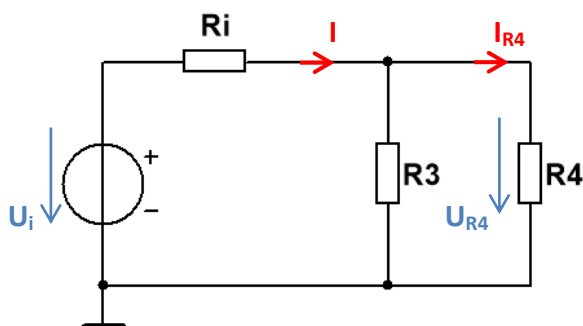
$$U_i = I_X \times R_i = 0.23404A \times 572.1277\Omega = 135.7447V$$



$$R_{34} = \frac{R_3 \times R_4}{R_3 + R_4} = \frac{205\Omega \times 560\Omega}{205\Omega + 560\Omega} = 150.0654\Omega$$

$$I = \frac{U_i}{R_i + R_{34}} = \frac{135.7447V}{572.1277\Omega + 150.0654\Omega} = 0.18796A$$

$$U_{R4} = R_{34} \times I = 150.0654\Omega \times 0.18796A = 28.2066V$$


$$I_{R4} = \frac{U_{R4}}{R_4} = \frac{28.2066V}{560\Omega} = 50.3688mA$$

### 3. E

Stanovte napětí  $U_{R4}$  a proud  $I_{R4}$ . Použijte metodu uzlových napětí ( $U_A$ ,  $U_B$ ,  $U_C$ ).

$$U = 135V \quad I_2 = 0.65A \quad R_2 = 42\Omega \quad R_4 = 42\Omega$$

$$I_1 = 0.55A \quad R_1 = 52\Omega \quad R_3 = 52\Omega \quad R_5 = 21\Omega$$

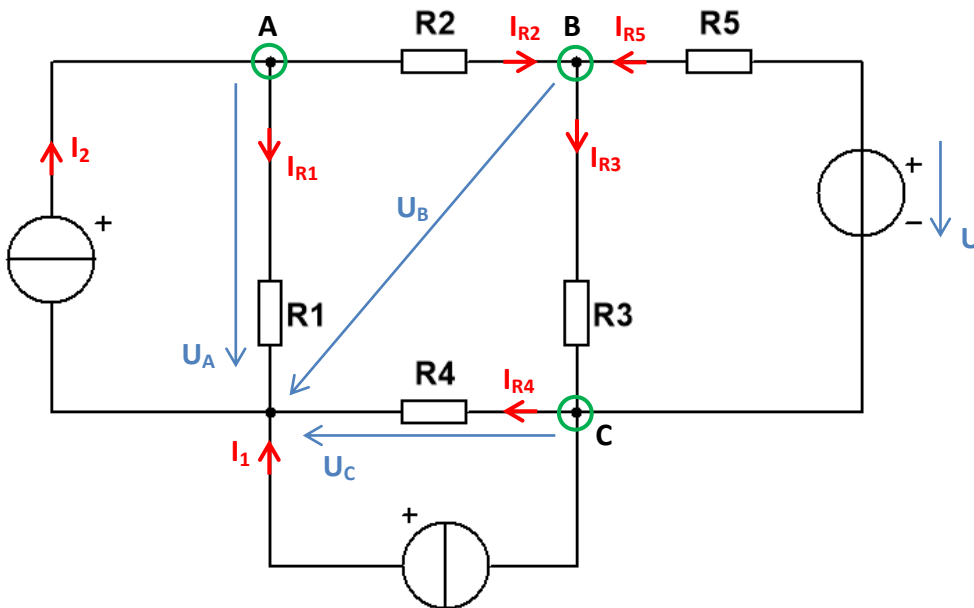

Podle I. Kirchhoffova zákona:

$$\text{uzel A: } I_2 - I_{R1} - I_{R2} = 0$$

$$\text{uzel B: } I_{R2} + I_{R5} - I_{R3} = 0$$

$$\text{uzel C: } I_{R3} - I_{R4} - I_{R5} - I_1 = 0$$

Rovnice pro jednotlivé proudy:

$$I_{R1} = \frac{U_A}{R_1}$$

$$-U_A + R_2 \times I_{R2} + U_B = 0 \Rightarrow I_{R2} = \frac{U_A - U_B}{R_2}$$

$$-U_B + R_3 \times I_{R3} + U_C = 0 \Rightarrow I_{R3} = \frac{U_B - U_C}{R_3}$$

$$I_{R4} = \frac{U_C}{R_4}$$

$$-U_C - U + R_5 \times I_{R5} + U_B = 0 \Rightarrow I_{R5} = \frac{U + U_C - U_B}{R_5}$$

$$I_2 - \frac{U_A}{R_1} - \frac{U_A - U_B}{R_2} = 0$$

$$\frac{U_A - U_B}{R_2} + \frac{U + U_C - U_B}{R_5} - \frac{U_B - U_C}{R_3} = 0$$

$$\frac{U_B - U_C}{R_3} - \frac{U_C}{R_4} - \frac{U + U_C - U_B}{R_5} - I_1 = 0$$

---


$$0.65 - \frac{U_A}{52} - \frac{U_A - U_B}{42} = 0 \quad / \times 1092$$

$$\frac{U_A - U_B}{42} + \frac{135 + U_C - U_B}{21} - \frac{U_B - U_C}{52} = 0 \quad / \times 1092$$

$$\frac{U_B - U_C}{52} - \frac{U_C}{42} - \frac{135 + U_C - U_B}{21} - 0.55 = 0 \quad / \times 1092$$

---


$$47U_A - 26U_B = 709.8$$

$$26U_A - 99U_B + 73U_C = -7020$$

$$-73U_B + 99U_C = -7620.6$$

$$\begin{array}{ccc|c} U_A & U_B & U_C & \\ \hline (47 & -26 & 0 & 709.8 \\ 26 & -99 & 73 & -7020 \\ 0 & -73 & 99 & -7620.6) \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} \cancel{47} & \cancel{-26} & \cancel{0} & \cancel{47-26} \\ 26 & -99 & 73 & 26-99 \\ \cancel{0} & \cancel{-73} & \cancel{99} & \cancel{0-73} \end{array}$$

$$D = -143260$$

$$\begin{array}{ccc|c} \cancel{47} & \cancel{-26} & \cancel{709.8} & \cancel{47-26} \\ 26 & -99 & -7020 & 26-99 \\ \cancel{0} & \cancel{-73} & \cancel{-7620.6} & \cancel{0-73} \end{array}$$

$$D_{U_C} = 4874305.8$$

$$U_C = \frac{D_{U_C}}{D} = \frac{4874305.8}{-143260} = -34.0242V$$


$$U_C = U_{R_4} = 34.0242V$$

$$I_{R_4} = \frac{U_{R_4}}{R_4} = \frac{34.0242V}{42\Omega} = 810.0998mA$$

#### 4. H

Pro napájecí napětí platí:  $u_1 = U_1 \cdot \sin(2\pi f t)$ ,  $u_2 = U_2 \cdot \sin(2\pi f t)$ . Ve vztahu pro napětí  $u_{C1} = U_{C1} \cdot \sin(2\pi f t + \phi_{C1})$  určete  $|U_{C1}|$  a  $\phi_{C1}$ . Použijte metodu smyčkových proudů. Pozn: Pomocné “směry šipek napájecích zdrojů platí pro speciální časový okamžik ( $t = \pi / 2\omega$ ).
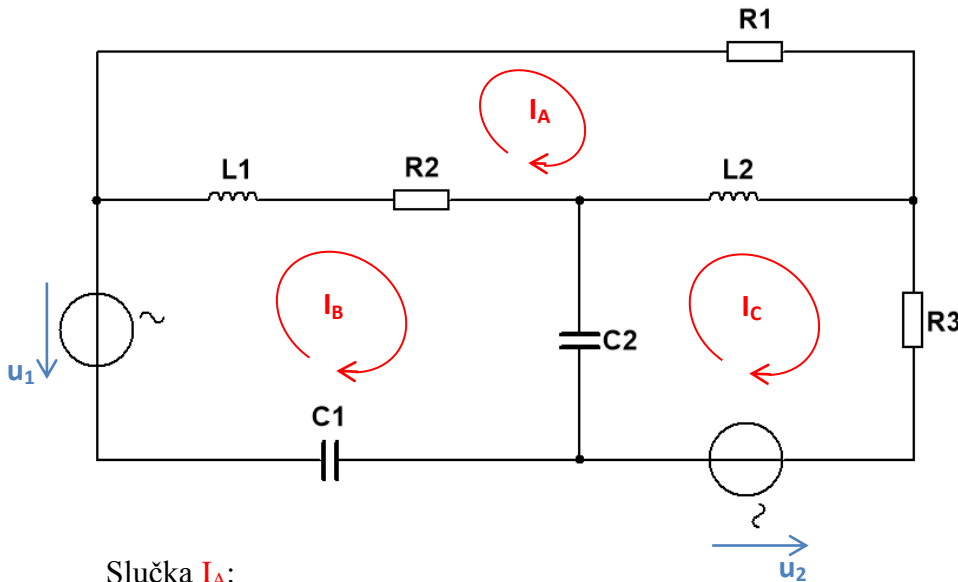
$$\begin{array}{lllll} U_1 = 65V & R_1 = 10\Omega & R_3 = 12\Omega & L_2 = 75mH & C_2 = 70\mu F \\ U_2 = 60V & R_2 = 10\Omega & L_1 = 160mH & C_1 = 155\mu F & f = 95Hz \end{array}$$



Slučka  $I_A$ :

$$R_1 I_A + X_{L_2} (I_A - I_C) + R_2 (I_A - I_B) + X_{L_1} (I_A - I_B) = 0$$

$$R_1 I_A + j\omega L_2 I_A - j\omega L_2 I_C + R_2 I_A - R_2 I_B + j\omega L_1 I_A - j\omega L_1 I_B = 0$$

$$I_A (R_1 + R_2 + j\omega L_2 + j\omega L_1) - I_B (R_2 + j\omega L_1) - I_C j\omega L_2 = 0$$

Slučka  $I_B$ :

$$-X_{L_1} (I_A - I_B) - R_2 (I_A - I_B) + X_{C_2} (I_B - I_C) + X_{C_1} I_B - U_1 = 0$$

$$j\omega L_1 I_B - j\omega L_1 I_A - R_2 I_A + R_2 I_B + \frac{1}{j\omega C_2} I_B - \frac{1}{j\omega C_2} I_C + \frac{1}{j\omega C_1} I_B - U_1 = 0$$

$$-I_A (j\omega L_1 + R_2) + I_B \left( j\omega L_1 + R_2 + \frac{1}{j\omega C_2} + \frac{1}{j\omega C_1} \right) - I_C \frac{1}{j\omega C_2} = U_1$$

Slučka  $I_C$ :

$$R_3 I_C - U_2 - X_{C_2} (I_B - I_C) - X_{L_2} (I_A - I_C) = 0$$

$$R_3 I_C - U_2 - \frac{1}{j\omega C_2} I_B + \frac{1}{j\omega C_2} I_C - j\omega L_2 I_A + j\omega L_2 I_C = 0$$

$$-I_A j\omega L_2 - I_B \frac{1}{j\omega C_2} + I_C \left( R_3 + \frac{1}{j\omega C_2} + j\omega L_2 \right) = U_2$$

Sestava 3 rovnic  $I_A, I_B, I_C$ :

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 95\text{Hz} = 190\pi \text{ rad/s}$$

$$I_A(R_1 + R_2 + j\omega L_2 + j\omega L_1) - I_B(R_2 + j\omega L_1) - I_C j\omega L_2 = 0$$

$$-I_A(j\omega L_1 + R_2) + I_B\left(j\omega L_1 + R_2 + \frac{1}{j\omega C_2} + \frac{1}{j\omega C_1}\right) - I_C \frac{1}{j\omega C_2} = U_1$$

$$-I_A j\omega L_2 - I_B \frac{1}{j\omega C_2} + I_C\left(R_3 + \frac{1}{j\omega C_2} + j\omega L_2\right) = U_2$$

$$I_A(10 + 10 + 190\pi \times 160m j + 190\pi \times 75m j) - I_B(10 + 190\pi \times 160m j) - I_C 190\pi \times 75m j = 0$$

$$-I_A(190\pi \times 160m j + 10) + I_B\left(190\pi \times 160m j + 10 + \frac{1}{190\pi \times 155\mu j} + \frac{1}{190\pi \times 70\mu j}\right) - I_C \frac{1}{190\pi \times 70\mu j} = 65$$

$$-I_A 190\pi \times 75m j - I_B \frac{1}{190\pi \times 70\mu j} + I_C\left(12 + \frac{1}{190\pi \times 70\mu j} + 190\pi \times 75m j\right) = 60$$

$$I_A(20 + 140.2721j) - I_B(10 + 95.5044j) - I_C 44.7677j = 0$$

$$-I_A(10 + 95.5044j) + I_B(10 + 60.7629j) + I_C 23.9331j = 65$$

$$-I_A 44.7677j + I_B 23.9331j + I_C(12 + 20.8346j) = 60$$

$$\begin{pmatrix} I_A & I_B & I_C \\ 20 + 140.2721j & -10 - 95.5044j & -44.7677j & | & 0 \\ -10 - 95.5044j & 10 + 60.7629j & 23.9331j & | & 65 \\ -44.7677j & 23.9331j & 12 + 20.8346j & | & 60 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 20 + 140.2721j & -10 - 95.5044j & -44.7677j & 20 + 140.2721j & -10 - 95.5044j \\ -10 - 95.5044j & 10 + 60.7629j & 23.9331j & -10 - 95.5044j & 10 + 60.7629j \\ -44.7677j & 23.9331j & 12 + 20.8346j & -44.7677j & 23.9331j \end{pmatrix}$$

$$D = 3693.1225 + 20504.2205j$$

$$\begin{pmatrix} 20 + 140.2721j & 0 & -44.7677j & 20 + 140.2721j & 0 \\ -10 - 95.5044j & 65 & 23.9331j & -10 - 95.5044j & 65 \\ -44.7677j & 60 & 12 + 20.8346j & -44.7677j & 60 \end{pmatrix}$$

$$D_{I_B} = -99195.7664 + 134638.118j$$

$$I_B = \frac{D_{I_B}}{D} = \frac{-99195.7664 + 134638.118j}{3693.1225 + 20504.2205j} = 5.516 + 5.8313j$$

$$U_{C_1} = X_{C_1} \times I_B = \frac{1}{j\omega C_1} \times I_B = \frac{1}{190\pi \times 155 \times 10^{-6}j} \times 5.516 + 5.8313j = 63.0281 - 59.6195j$$

$$|U_{C_1}| = \sqrt{Re^2 + Im^2} = \sqrt{(63.0281)^2 + (-59.6195)^2} = 86.7584V$$


$$\varphi_{C_1} = \arctan\left(\frac{Im(U_{C_1})}{Re(U_{C_1})}\right) = \arctan\left(\frac{-59.6195}{63.0281}\right) = -43.4081^\circ = -0.7576rad$$


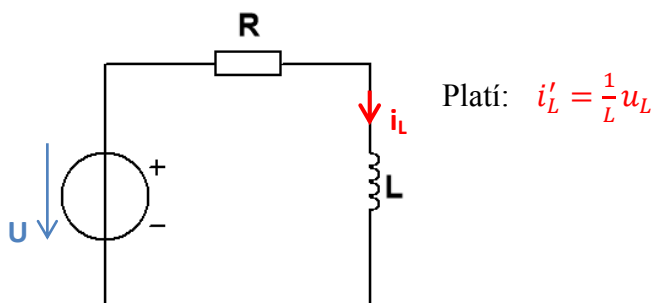
### 5. H

Sestavte diferenciální rovnici popisující chování obvodu na obrázku, dále ji upravte dosazením hodnot parametrů. Vypočítejte analytické řešení  $i_L = f(t)$ . Proved'te kontrolu výpočtu dosazením do sestavené diferenciální rovnice.

$$\begin{aligned} U &= 5\text{V} & R &= 40\Omega \\ L &= 50\text{H} & i_L(0) &= 2\text{A} \end{aligned}$$



$$-U + R \times i_L + u_L = 0 \Rightarrow u_L = U - R \times i_L$$

Dosadíme  $u_L$  do předchozí rovnice:

$$\begin{aligned} i_L' &= \frac{U - R \times i_L}{L} \\ i_L' &= \frac{5 - 40 \times i_L}{50} \end{aligned}$$

$$50i_L' + 40i_L = 5$$

$$50\lambda + 40 = 0 \Rightarrow \lambda = -0.8$$

$$i_L(t) = c(t)e^{\lambda t}$$

$$i_L(t) = c(t)e^{-0.8t}$$

$$i_L' = c'(t)e^{-0.8t} + c(t)e^{-0.8t} \times -0.8$$

$$50(c'(t)e^{-0.8t} + c(t)e^{-0.8t} \times -0.8) + 40c(t)e^{-0.8t} = 5$$

$$50c'(t)e^{-0.8t} - 40c(t)e^{-0.8t} + 40c(t)e^{-0.8t} = 5$$

$$50c'(t)e^{-0.8t} = 5$$

$$c'(t)e^{-0.8t} = 0.1$$

$$c'(t) = 0.1e^{0.8t}$$

$$\int c'(t) dt = \int 0.1e^{0.8t} dt$$

$$c(t) + K_1 = \frac{0.1}{0.8}e^{0.8t} + K_2$$

$$c(t) = \frac{1}{8}e^{0.8t} + (K_2 - K_1)$$

$$c(t) = \frac{1}{8}e^{0.8t} + K$$

$$i_L(t) = c(t)e^{-0.8t}$$

$$i_L(t) = \left(\frac{1}{8}e^{0.8t} + K\right)e^{-0.8t}$$

$$i_L(t) = \frac{1}{8} + Ke^{-0.8t}$$

$$i_L(0) = 2$$

$$\frac{1}{8} + Ke^0 = 2$$

$$K = 2 - \frac{1}{8} = \frac{15}{8}$$

$$i_L(t) = \frac{1}{8} + \frac{15}{8}e^{-0.8t} = \frac{1}{8}(1 + 15e^{-0.8t})$$

Kontrola výpočtu:

$$\text{dif. rovnice: } 50i_L' + 40i_L = 5 \quad i_L(0) = 2$$

$$i_L(t) = \frac{1}{8} + \frac{15}{8}e^{-0.8t}$$

$$i_L'(t) = -0.8 \times \frac{15}{8}e^{-0.8t} = -\frac{3}{2}e^{-0.8t}$$

$$50 \times -\frac{3}{2}e^{-0.8t} + 40\left(\frac{1}{8} + \frac{15}{8}e^{-0.8t}\right) = 5$$

$$-75e^{-0.8t} + 5 + 75e^{-0.8t} = 5$$

$$\underline{5 = 5}$$

1	2	3	4	5
H	H	E	H	H
$U_{R8} = 21.0798V$ $I_{R8} = 79.5464mA$	$U_{R4} = 28.2066V$ $I_{R4} = 50.3688mA$	$U_{R4} = 34.0242V$ $I_{R4} = 810.0998mA$	$ U_{C1}  = 86.7584V$ $\phi_{C1} = -43.4081^\circ / -0.7576rad$	$i_L(t) = \frac{1}{8}(1 + 15e^{-0.8t})$